

## Лабораторная работа №3

### Построение схем

#### Инструментарий и требования к работе

ПО	<a href="#">Logisim-evolution 3.8.0</a> и Icarus Verilog 12
Примечания по сложностям	Каждая часть работы может быть выполнена на любой из сложностей. Чтобы работа была принята на проверку, необходимо сделать как минимум <b>lite</b> реализацию на Logisim и одну из <b>lite</b> реализаций на SystemVerilog.

#### Задание

Работа состоит из трёх частей: моделирования в Logisim и описания схемы в двух вариантах на Verilog. В заданиях задана одна и та же схема.

#### Схема

Собрать схему "Синхронный стек". Одна ячейка хранит 4 бита. У стека нет состояния "занятости" (занято/свободно). Синхронизация **CLK** должна работать по высокому уровню (аналогично рассмотренному на занятии JK-триггеру).

Схема должна обрабатывать следующие команды (подаются через вход команд **COMMAND**):

Код	Команда	Пояснение
0	<b>nop</b>	Нет операции, ничего не происходит.
1	<b>push</b>	Вершина стека смещается на следующую ячейку, затем в текущую ячейку записывается указанное значение.
2	<b>pop</b>	Снять значение ячейки с вершины стека: подать его на выход и сместить вершину стека. Значения в ячейках не меняются.
3	<b>get</b>	Получить значение ячейки по индексу относительно вершины стека.

Вершина стека (и сумма его с индексом в команде **get**) всегда берётся по модулю размера стека.

Отдельно должен быть вход для инициализации (**RESET**) – асинхронно переводит схему в начальное состояние и обнуляет состояние внутренней памяти.

### Варианты

<b>lite</b>	<b>normal</b>
Размер стека (число ячеек) – 8	Размер стека (число ячеек) – 5
Должны быть отдельно вход <b>I_DATA</b> и выход <b>O_DATA</b> данных	Должен быть вход-выход <b>IO_DATA</b> данных

При выполнении **normal**-версии обратите внимание, чтобы у вас не возникало короткого замыкания на входе-выходах (когда на них подаётся значение и снаружи, и из вашей схемы).

### Задание 1. Logisim

Собрать описанную схему на Logisim. В репозитории выданы проекты с прототипом схемы. Модифицировать схемы *main* и уже размещённые контакты в проекте запрещено.


Требуемая схема должна быть реализована на подсхеме *stack*, подсхема *main* должна содержать только один экземпляр подсхемы *stack* и элементы ввода и вывода, для тестирования собранной схемы. Необходимо использовать дополнительные подсхемы (например, подсхема ячейки памяти) для реализации подсхемы *stack*. Файл с проектом (всеми подсхемами) должен называться *stack\_logical\_(lite/normal).circ*. Если реализуется базовый вариант (отдельно вход и отдельно выход данных, то нужно дополнять проект с суффиксом "*stack\_logical\_lite.circ*", иначе – "*stack\_logical\_normal.circ*").

В задании можно использовать только передаточный вентиль, полевые транзисторы и базовые логические элементы. Из вспомогательных элементов: разветвители (splitter), датчики (probe), тоннели (tunnel). Соответственно все триггеры, мультиплексоры и пр. собираются самостоятельно в виде подсхем. Также стоит собрать часто повторяющиеся элементы в отдельные подсхемы.

Направление всех логических элементов: Восток. Исключение – элементы выхода, для них направление Запад. Выходо-выходы располагаются снизу. Все входы и выходы подсхем – типа pin (контакт).

Все входы, выходы и подсхемы должны быть названы (иметь заполненный label) и адекватно называться.

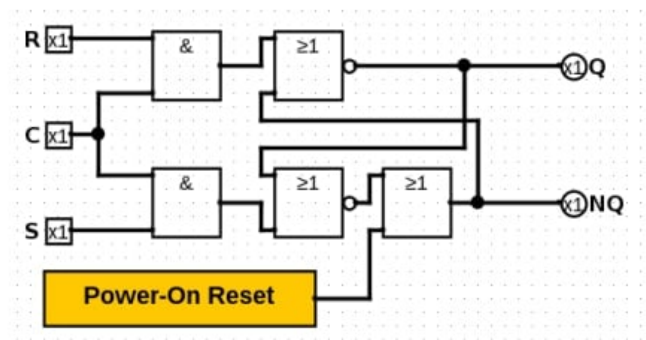
Необходимо использовать элемент POR (в русской локализации сигнал сброса). Нужен для багфикса симуляции Logisim при сборке триггеров (если проблема ещё возникает). Обратите внимание, что в Verilog POR не нужен и не используется.



 
### ***Пояснение про входо-выход***

Входо-выходы на схеме можно подключить к pin (контакту) и probe (датчику). Это позволит задавать значение через pin, когда провод используется как вход, и наблюдать значение, когда провод используется как выход.

В случае записи контакт, подсоединённый с inout проводу, ставится в 0 или 1.



 В случае чтения данных с провода необходимо установить на контакте высокоимпедансное состояние (значение U).



## Задание 2. SystemVerilog

Собрать описанную схему на SystemVerilog.

Задание 2 делится на 2 подзадания. Оба подзадания реализуют описанную ранее схему двумя разными способами. К обоим заданиям написан тестирующий модуль (testbench), при запуске которого будет проводиться тестирование ваших описанных модулей.

В интерфейсе всех ваших модулей сначала объявляются выходы, затем входы-выходы, затем входы.

Если реализуется базовый вариант (отдельно вход и отдельно выход данных, то модули называются с суффиксом "\_lite", иначе – "\_normal"). В репозитории выданы прототипы модулей и тестовых модулей. Модифицировать модули (название и интерфейс) в шаблонах запрещено.

### Задание 2.1. Описание через структурную модель

Для реализации стека нужно использовать только встроенные примитивы: транзисторы (pmos, nmos, cmos) и базовые логические элементы. Операторы (!, |, &, ~, - и пр.) использовать в структурной модели нельзя. Типы данных: `wire`.

Модуль, реализующий стек, должен называться `stack_structural [lite/normal]`, тестирующий модуль – `stack_structural_tb`.

Файл, содержащий все модули этого задания должен называться *stack\_structural.sv*, файл с *stack\_structural\_tb* – *stack\_structural\_tb.sv*. Шаблоны приведены в репозитории.

### ***Задание 2.2. Описание через поведенческую модель***

Для реализации стека нужно использовать операторы поведенческого моделирования (**always**, **initial**, **assign**, операторы, ...) и управляющие конструкции (**case**, **if**, ...). Типы данных: **reg**, **wire**.

Модуль, реализующий стек, должен называться *stack\_behaviour\_[lite/normal]*, тестирующий модуль – *stack\_behaviour\_tb*. Файл, содержащий все модули этого задания должен называться *stack\_behaviour.sv*, файл с *stack\_behaviour\_tb* – *stack\_behaviour\_tb.sv*. Шаблоны приведены в репозитории.

*Полезные материалы по SystemVerilog:*

[раздел Массивы в “Справочная информация о Verilog”](#) или [тык](#) или [тык](#)